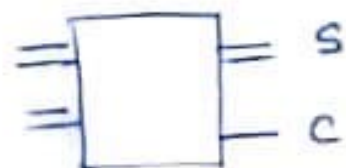


Q1.

A	B	C	D	
$A_1, A_0$	$B_1, B_0$	$S_1, S_0$	C	
0 0	0 0	0 0	0	
0 0	0 1	0 1	0	
0 0	1 0	1 0	0	
0 0	1 1	x x	x	
0 1	0 0	0 1	0	
0 1	0 1	1 0	0	
0 1	1 0	0 0	1	
0 1	1 1	x x	x	
1 0	0 0	1 0	0	
1 0	0 1	0 0	1	
1 0	1 0	0 1	1	
1 0	1 1	x x	x	
1 1	0 0	x x	x	
1 1	0 1	x x	x	
1 1	1 0	x x	x	
1 1	1 1	x x	x	



Marks:

- \* Correct I/O: 3
- \* Correct TT: 3
- \* Correct K-map: 3
- \* Correct Exp: 3 + ckt


→ make k-maps

$$\rightarrow C = A_0 B_1 + A_1 B_0 + A_1 B_1$$

$$S_0 = A_1 B_1 + A_1' A_0' B_0 + A_0 B_1' B_0'$$

$$S_1 = A_0' B_1 + A_0 B_0 + A_1 B_0$$

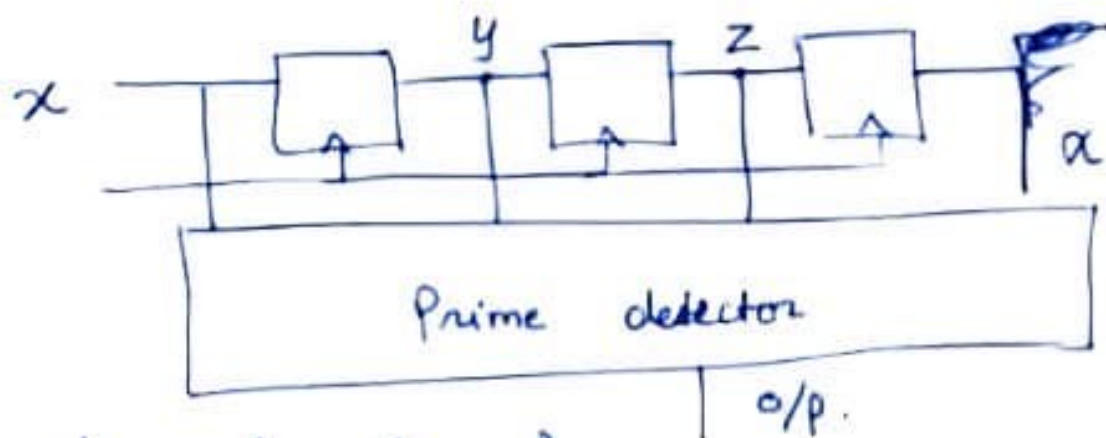Q2. Input bit stream:  $x$   
 Use 3 D FFs in series (shift register)



$x$	$y$	$z$	$\alpha$	$\alpha/p$
0	0	0	0	x
0	0	0	1	x
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

0 & 1 are  
 neither prime  
 nor composite

Marks:  
 ckt: 4  
 TT: 4  
 Exp: 4  
 & ckt

$$\alpha/p = x'y' + x'\alpha + y'z\alpha + yz'\alpha$$

Q4.

(i) 3D2

(ii) 5C8


(iii) 521

(iv) A2


(v) 11 11000111101011100001 ....

Q5

	A	B	C	E
→	0	0	0	0
	1	0	0	0
	1	1	0	0
	1	1	1	0
	1	1	1	1
	0	1	1	1
	0	0	1	1
	0	0	0	1
	0	0	0	0

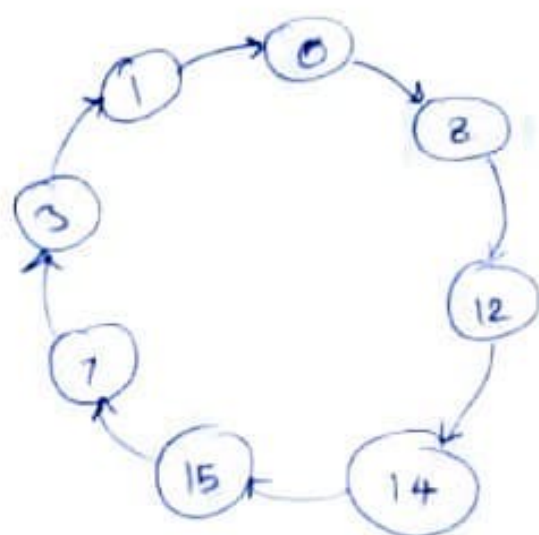

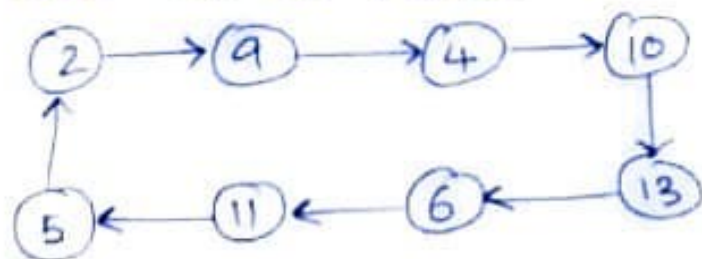Other states For example starting at 2, similar table can be made. State diagram:



In general, in  $k$  clock cycles, the state becomes its complement & in another  $k$  cycles it returns to original. So  $2k$ .