

Practice Sheet - 2 Solutions

① $F(w, x, y, z) = m_3, m_4, m_5, m_7, m_9, m_{13}, m_{14}, m_{15}$

$w \backslash yz$	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

$$= \bar{y}\bar{w}x + \bar{w}yz + wx\bar{y} + \bar{y}zw$$

② $Y = \sum m(0, 1, 5, 9, 13, 14, 15)$
 $+ \sum d(3, 4, 7, 10, 11)$

$w \backslash yz$	00	01	11	10
00	1	4		8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10		6	14	10

$$= z + \bar{w}\bar{y} + yw$$

③

① $F(x, y, z) = \prod M(0, 5)$

$xy \backslash z$	0	1
0	0	2
1	1	3

$$F = (x + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$$

$$= xz + \bar{x}z + y$$

② $F(x, y, z) = \sum m(1, 2, 3, 4, 6, 7)$

$xy \backslash z$	0	1
0	0	2
1	1	3

$$F = y + \bar{x}z + x\bar{z}$$

Note:- ① == ②

④

$$F(a, b, c, d, e) =$$

$$ab'cd + ab'cde + ab'c'de + ab'cde$$

$$= ab'cd(e + e') + ab'cde + ab'c'de$$

$$+ ab'cde$$

$$= a \cdot (\underbrace{b'cde + b'cde' + b'c'de}_{\text{I}})$$

$$+ a'(\underbrace{b'cde + b'cde}_{\text{II}})$$

I

$de \backslash bc$	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1		
10		1		

= $deb' + b'cd$


II

$de \backslash bc$	00	01	11	10
00				
01				
11		1	1	
10				

= dec

$$F = a(deb' + b'cd) + a'(dec)$$

⑤

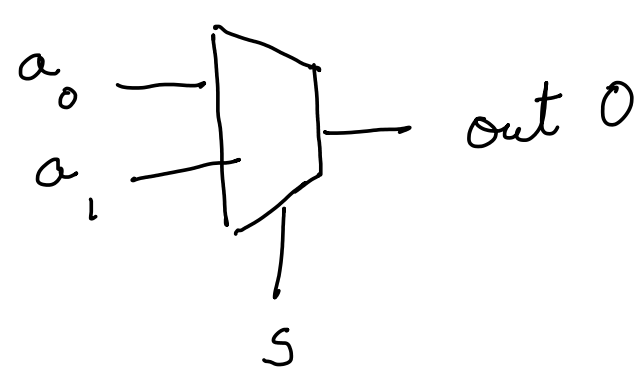

$$O = \bar{S}a_0 + Sa_1 \quad \text{--- (1)}$$


① AND gate inputs be b, c .

$$O = b \cdot c \quad \text{--- (2)}$$

Try to make ① or ② as:-

$$S = b, a_1 = c, a_0 = 0$$

=>

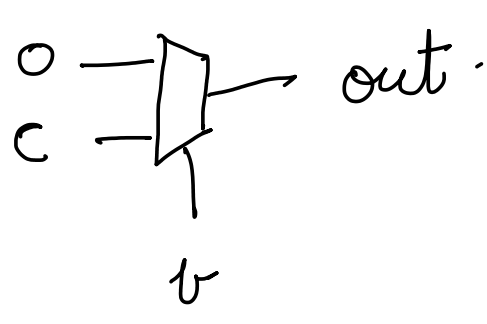

② XOR gate inputs be b, c


$$O = b\bar{c} + \bar{b}c \quad \text{--- (3)}$$

Try to convert


$$O = a_0\bar{S} + a_1S \quad \text{as (3)}$$

$$\text{so } a_0 = b, a_1 = \bar{b}$$

$$S = c$$

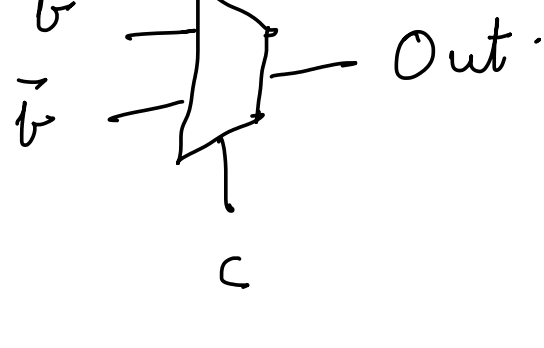

⑥

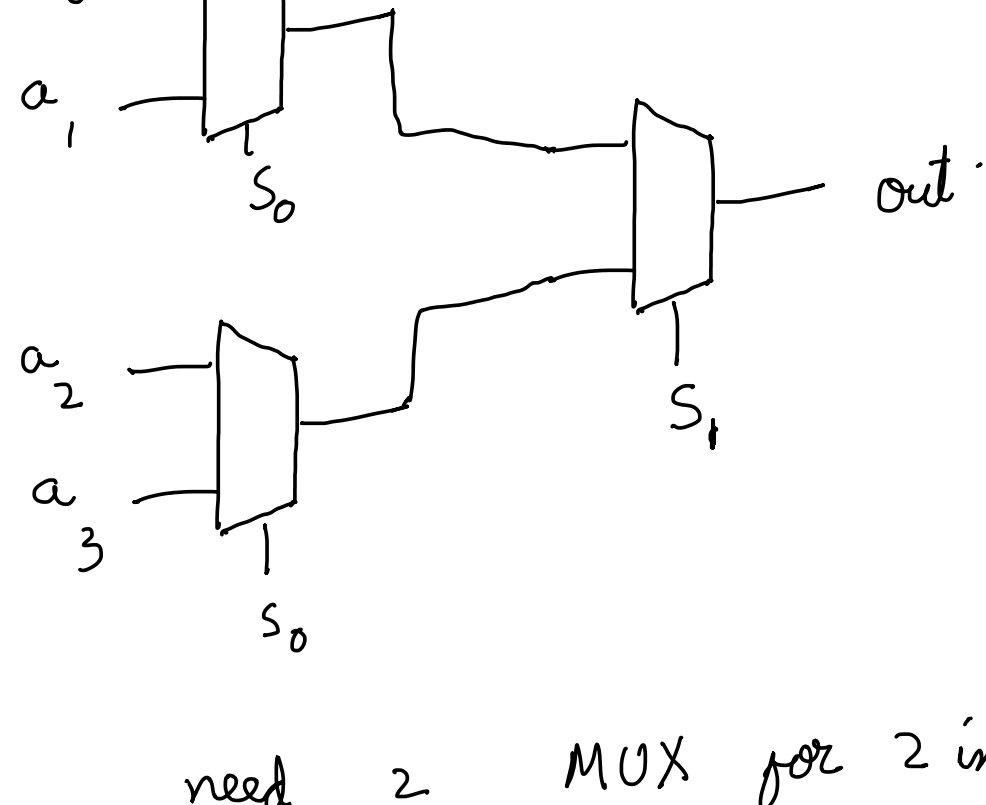

We need 2 MUX for 2 inputs each

& 1 MUX for selecting outputs of mux.